

2020-2021学年秋季学期

第六部分-A
时序逻辑设计

授课团队：宋威
助教：薛子涵

○数字电路

○组合逻辑电路

Combinational Logic

在任意时刻，电路的输出仅决定于该时刻的输入，与电路原来的状态无关。

○时序逻辑电路

Sequential Logic

电路的输出不仅受该时刻输入的影响，还受电路原来状态的影响（包含内部存储）。

○时序逻辑电路


○通过存储状态可以用时间换空间

○状态存储扩大了电路的状态空间，可以用以描述更复杂的电路行为。

○N位串行加法器


○组合逻辑电路

- N个全加器
- 立即出结果

 


○时序逻辑电路

- 1个全加器加上一个DFF
- N个周期出结果

 

○时序逻辑电路用时间换空间

时序逻辑电路的系统方程

 

$$Y = F(X, Q)$$


$$Z = G(X, Q)$$

$$Q^* = H(Z, Q)$$

时序逻辑电路的分析方法

- 确定输出的逻辑方程: $Y = F(X, Q)$
 - 分析每个触发器的驱动逻辑方程: $Z = G(X, Q)$
 - 代入触发器的特性方程: $Q^* = H(Z, Q)$
- 当整个时序逻辑电路的系统方程被确定，电路的逻辑功能就被完全确定。
- 米利型(Mealy): $Y = F(X, Q)$
 - 穆尔型(Moore): $Y = F(Q)$
 - 穆尔型时序电路为米利型时序电路的特殊形式

时序逻辑电路的功能分析示例 - 触发器驱动方程

 


$$J_1 = \overline{Q_2 Q_3} \quad K_1 = 1$$

$$J_2 = Q_1 \quad K_2 = Q_1 + Q_3$$

$$J_3 = Q_1 Q_2 \quad K_3 = Q_2$$

$$Z = G(X, Q)$$

时序逻辑电路的功能分析示例 - 触发器特性方程

 


$$Q_1^* = \overline{Q_2 Q_3} \cdot \overline{Q_1}$$

$$Q_2^* = Q_1 \overline{Q_2} + \overline{Q_1} Q_2 \overline{Q_3}$$

$$Q_3^* = Q_1 Q_2 \overline{Q_3} + \overline{Q_2} Q_3$$

$$Q^* = H(Z, Q) = J\bar{Q} + \bar{K}Q$$

时序逻辑电路的功能分析示例一输出方程

 


$$Y = Q_2 Q_3$$

穆尔型时序逻辑电路

$$Y = F(Q)$$

时序逻辑电路的功能分析示例 - 系统方程

 

$$Q_1^* = \overline{Q_2 Q_3} \cdot \overline{Q_1}$$


$$Q_2^* = Q_1 \overline{Q_2} + \overline{Q_1} Q_2 \overline{Q_3}$$

$$Q_3^* = Q_1 Q_2 \overline{Q_3} + \overline{Q_2} Q_3$$

$$Y = Q_2 Q_3$$

我们仍然不太明白这个电路的功能。

时序逻辑电路的功能分析示例 一状态转换表

 

$Q_3 Q_2 Q_1$	$Q_3^* Q_2^* Q_1^*$	Y
000	001	0
001	010	0
010	011	0
011	100	0
100	101	0
101	110	0
110	000	1
111	000	0

7循环计数器



$$Y = Q_2 Q_3$$

$$Q_1^* = \overline{Q_2 Q_3} \cdot \overline{Q_1}$$

$$Q_2^* = Q_1 \overline{Q_2} + \overline{Q_1} Q_2 \overline{Q_3}$$


$$Q_3^* = Q_1 Q_2 \overline{Q_3} + \overline{Q_2} Q_3$$

时序逻辑电路的功能分析示例 一状态转换图

  

无效状态向有效状态迁移
可**自启**的时序逻辑电路

D触发器构成的时序逻辑电路示例 - 系统方程

 


$$Q_1^* = \overline{Q_1}$$

$$Q_2^* = A \oplus Q_1 \oplus Q_2$$

$$Y = \overline{A} Q_1 Q_2 + A \overline{Q_1} \cdot \overline{Q_2}$$

D触发器构成的时序逻辑电路示例 一状态转换表

 


$$Q_1^* = \overline{Q_1}$$

$$Q_2^* = A \oplus Q_1 \oplus Q_2$$


$$Y = \overline{A}Q_1Q_2 + A\overline{Q_1} \cdot \overline{Q_2}$$

A	Q_2Q_1	$Q_2^*Q_1^*$	Y
0	00	01	0
0	01	10	0
0	10	11	0
0	11	00	1
1	00	11	1
1	01	00	0
1	10	01	0
1	11	10	0

D触发器构成的时序逻辑电路示例 - 状态转换图

 
 
$$Q_1^* = \overline{Q_1}$$
$$Q_2^* = A \oplus Q_1 \oplus Q_2$$
$$Y = \overline{A} Q_1 Q_2 + A \overline{Q_1} \cdot \overline{Q_2}$$



2位双向计数器

○时序逻辑电路

- 电路包含内部状态存储
- 输出和内部状态受系统上一时刻状态的影响
- 状态空间复杂
- 用时间换取电路空间

○时序逻辑电路的系统方程

○时序电路的系统方程：



- 触发器驱动方程
- 触发器特性方程
- 输出方程

关于流程图和时序图的部分，自行看书自学。

○时序电路的状态

- 状态转换表
- 状态转换图
- 一般来说，时序逻辑电路的状态是有意义的（人为设计）

常用时序逻辑—移位寄存器

  



$$Q_i^* = Q_{i-1}$$

$$Y_{para} = Q$$

$$Y_{seri} = Q_{n-1}$$


不太适合用状态转换图描述，空间爆炸。
系统方程反而比较容易理解。

常用时序逻辑—移位寄存器

  

用途：
* 串并转换
* 延时输出

常用时序逻辑—移位寄存器

 

```
module shifter(  
    input clk, din,  
    output [3:0] q,  
    output dout);  
  
    reg [3:0] q;  
    always @(posedge clk)  
        q <= {q[2:0],din}; // 移位操作  
  
    assign dout = q[3];  
endmodule
```


问题，系统刚刚上电的时候，
输出q的值是多少？

常用时序逻辑—移位寄存器

74HC194A 的功能表

R'_D	S_1	S_0	工作状态
0	x	x	置零
1	0	0	保持
1	0	1	右移
1	1	0	左移
1	1	1	并行输入

74HC194A, 双向移位寄存器

 

常用时序逻辑—计数器

$$\begin{aligned}T_i &= Q_{i-1} \cdot Q_{i-2} \cdot \cdots \cdot Q_1 \cdot Q_0 \\&= \prod_{j=0}^{i-1} Q_j \quad (i = 1, 2, \dots, n-1)\end{aligned}$$

$$T_0 = 1$$

$$T_1 = Q_0$$

$$T_2 = Q_0 Q_1$$

$$T_3 = Q_0 Q_1 Q_2$$


$$Q_0^* = \overline{Q_0}$$

$$Q_1^* = Q_0 \overline{Q_1} + \overline{Q_0} Q_1$$



$$Q_2^* = Q_0 Q_1 \overline{Q_2} + \overline{Q_0} Q_1 Q_2$$

$$Q_3^* = Q_0 Q_1 Q_2 \overline{Q_3} + \overline{Q_0} Q_1 Q_2 Q_3$$


$$C = Q_0 Q_1 Q_2 Q_3$$

 


常用时序逻辑—计数器

  

常用时序逻辑—计数器

 

计数器输出的分频效应。

 


常用时序逻辑—计数器

```
module counter(  
    input clk,  
    output [3:0] q,  
    output c);  
  
    reg [3:0] q;  
    always @(negedge clk)  
        q <= q + 1;  
  
    assign c = &q;  
endmodule
```

$\&q$: 递归与, q的所有位与的结果
在这个例子中 $\&q == q[0]\&q[1]\&q[2]$


同样Verilog HDL还支持:

$|q$: 递归或
 q : 递归异或

 

虽然Verilog的描述很简单，作为基础，我们必须能够手动推出电路的门级实现！

常用时序逻辑—计数器

 

带同步置位和保持的二进制计数器74161

CLK	R' _D	LD'	EP ET	工作状态
x	0	x	x x	置零
↑	1	0	x x	预置数
x	1	1	0 1	保持
x	1	1	x 0	保持(但 C=0)
↑	1	1	1 1	计数

常用时序逻辑—计数器（减法）

$$T_i = Q'_{i-1} \cdot Q'_{i-2} \cdot \cdots \cdot Q'_1 \cdot Q'_0 = \prod_{j=0}^{i-1} Q'_j$$

$$T_0 = 1$$

$$T_1 = \overline{Q_0}$$

$$T_2 = \overline{Q_0} \cdot \overline{Q_1}$$

$$T_3 = \overline{Q_0} \cdot \overline{Q_1} \cdot \overline{Q_2}$$


$$Q_0^* = \overline{Q_0}$$

$$Q_1^* = \overline{Q_0} \cdot \overline{Q_1} + Q_0 Q_1$$

$$Q_2^* = \overline{Q_0} \cdot \overline{Q_1} \cdot \overline{Q_2} + (Q_0 + Q_1) Q_2$$

$$Q_3^* = \overline{Q_0} \cdot \overline{Q_1} \cdot \overline{Q_2} \cdot \overline{Q_3} + (Q_0 + Q_1 + Q_2) Q_3$$

 
$$B = \overline{Q_0} \cdot \overline{Q_1} \cdot \overline{Q_2} \cdot \overline{Q_3}$$




常用时序逻辑—计数器（减法）

```
module counter(  
    input clk,  
    output [3:0] q,  
    output b);  
  
    reg [3:0] q;  
    always @(negedge clk)  
        q <= q - 1;  
  
    assign b = &(~q);  
endmodule
```

$\sim q$ 是对 q 的按位取反操作。

 

常用时序逻辑—计数器（加减法）

 

同步十六进制加/减法计数器74LS191

CLK_1	S'	LD'	U'/D	工作状态
×	1	1	×	保持
×	×	0	×	预置数
↑	0	1	0	加法计数
↑	0	1	1	减法计数

常用时序逻辑—计数器（十进制）


$$\begin{aligned}
 T_0 &= 1 \\
 T_1 &= Q_0 \overline{Q_3} \quad \text{0xx1} \\
 T_2 &= Q_0 Q_1 \\
 T_3 &= Q_0 Q_1 Q_2 + Q_0 Q_3 \quad \text{1xx1}
 \end{aligned}$$

$$Q_0^* = \overline{Q_0}$$



$$\begin{aligned}
 Q_1^* &= Q_0 \overline{Q_3} \cdot \overline{Q_1} + \overline{Q_0} \overline{Q_3} Q_1 \\
 Q_2^* &= Q_0 Q_1 \overline{Q_2} + \overline{Q_0} Q_1 Q_2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 Q_3^* &= (Q_0 Q_1 Q_2 + Q_0 Q_3) \overline{Q_3} \\
 &\quad + (\overline{Q_0} Q_1 Q_2 + Q_0 \overline{Q_3}) Q_3 \\
 &= Q_0 Q_1 Q_2 + \overline{Q_0} Q_3
 \end{aligned}$$

$$C = Q_0 Q_3$$

 


常用时序逻辑—计数器（十进制）

  


常用时序逻辑—计数器（十进制）
 
```
module counter(
    input clk,
    output [3:0] q,
    output c);
    reg [3:0] q;
    always @(negedge clk)
        if(q < 4'd9) q <= q + 1;
        else          q <= 0;
    assign c = q == 4'd9;
endmodule
```



常用时序逻辑—计数器（十进制）

 

带同步置位和保持的十进制计数器74160

CLK	R'_D	LD'	$EP \cdot ET$	工作状态
x	0	x	x x	置零
↑	1	0	x x	预置数
x	1	1	0 1	保持
x	1	1	x 0	保持(但 $C=0$)
↑	1	1	1 1	计数


常用时序逻辑—计数器（十进制减法）

$$\begin{aligned}
 T_0 &= 1 \\
 T_1 &= \overline{Q_0} \cdot \overline{\overline{Q_1}} \cdot \overline{\overline{Q_2}} \cdot \overline{\overline{Q_3}} \\
 T_2 &= \overline{Q_0} \cdot \overline{Q_1} \cdot \overline{\overline{Q_1}} \cdot \overline{\overline{Q_2}} \cdot \overline{Q_3} \\
 T_3 &= \overline{Q_0} \cdot Q_1 \cdot \overline{Q_2}
 \end{aligned}$$



$0 \rightarrow 9$

$$\begin{aligned}
 Q_0^* &= \overline{Q_0} \\
 Q_1^* &= \overline{Q_0} \cdot \overline{\overline{Q_1}} \cdot \overline{\overline{Q_2}} \cdot \overline{\overline{Q_3}} \cdot \overline{Q_1} \\
 &\quad + (Q_0 + \overline{Q_1} \cdot \overline{Q_2} \cdot \overline{Q_3}) Q_1 \\
 Q_2^* &= \overline{Q_0} \cdot \overline{Q_1} \cdot \overline{\overline{Q_1}} \cdot \overline{\overline{Q_2}} \cdot \overline{\overline{Q_3}} \cdot \overline{Q_2} \\
 &\quad + (Q_0 + Q_1 + \overline{Q_1} \cdot \overline{Q_2} \cdot \overline{Q_3}) Q_2 \\
 Q_3^* &= \overline{Q_0} \cdot \overline{Q_1} \cdot \overline{Q_2} \cdot \overline{Q_3} + (Q_0 + Q_1 + Q_2) Q_3
 \end{aligned}$$
 
$$B = \overline{Q_0} \cdot \overline{Q_1} \cdot \overline{Q_2} \cdot \overline{Q_3}$$



常用时序逻辑—计数器（十进制减法）

  


常用时序逻辑—计数器（十进制减法）


```
module counter(
    input clk,
    output [3:0] q,
    output b);

    reg [3:0] q;
    always @ (negedge clk)
        if(q > 0) q <= q - 1;
        else       q <= 4'd9;

    assign b = q == 4'd0;
endmodule
```

 

常用时序逻辑—计数器（十进制加减法）

 


同步十进制加/减法计数器
74LS190


CLK_i	S'	LD'	U'/D	工作状态
×	1	1	×	保持
×	×	0	×	预置数
↑	0	1	0	加法计数
↑	0	1	1	减法计数

任意数制计数器 (M<N)

 - 利用现有集成电路模块构成M进制计数器， M小于电路模块的计数范围N (M<N)



置零法
当记到M-1时，返回到0

 


置数法
当记到i时，直接跳到j
 $j-i=N-M+1$


实线：同步置数；虚线：异步置数

十进制计数器实现计6计数器

○ 使用74160，使用异步归零



 


当计数器计到6时，立即将计数器归零（异步）。所以，6为瞬时状态。

 




十进制计数器实现计6计数器

○ 使用74160，使用异步归零

   

十进制计数器实现计6计数器



○ 使用74160，使用异步归零

   

进位输出持续>2个时钟周期；
归零复位信号为一个短脉冲，不稳定。

十进制计数器实现计6计数器


○ 使用74160，使用异步归零

  


推导波形?

十进制计数器实现计6计数器

○ 使用74160，使用同步置数（置0）


 


当计数器计到5时，使用同步置数端将下一个周期的状态置为0。

 




十进制计数器实现计6计数器

○ 使用74160，使用同步置数（置0）

  



十进制计数器实现计6计数器

○ 使用74160，使用同步置数（置0）

   

十进制计数器实现计6计数器

○ 使用74160，使用同步置数（4置9）

  


任意数制计数器 (M>N)


- 利用现有集成电路模块构成M进制计数器，M大于电路模块的计数范围N (M>N)

- 多片级联

CLK	R'_D	LD'	EP	ET	工作状态
x	0	x	x	x	置零
↑	1	0	x	x	预置数
x	1	1	0	1	保持
x	1	1	x	0	保持(但 $C=0$)
↑	1	1	1	1	计数

 


计29计数器（异步归零）

 



复位（归零）信号由短暂的29输出；
进位信号（低有效）由28给出。

计29计数器（同步置零）


 


进位信号（低有效）和置零信号同时由28给出。

移位寄存器型计数器

 
 


移位寄存器型计数器（自启）

  


寄存器的
使用效率
较低


扭环型计数器

  


扭环型计数器（自启）

 
 
$$D_0 = Q_1 \overline{Q_2} + \overline{Q_3}$$



移位寄存器型计数器的一般结构

 


$$D_0 = F(Q_0, Q_1, \dots, Q_{n-1})$$

如何能扩大移位寄存器的使用效率

理论上， N 位寄存器可以在 2^N 个状态中循环（计数器）。

4位移位寄存器：伪随机数发生器（同或）

 


$$D_1 = \overline{Q_3 \oplus Q_4}$$

1	2	3	4	5	6	7	8
<hr/>							
0000, 1000, 1100, 1110, 0111, 1011, 1101, 0110 0011, 1001, 0100, 1010, 0101, 0010, 0001, 0000							
0 3	8 9	12 4	14 10	7 5	11 2	13 1	6 0

1111为非法状态

4位移位寄存器：伪随机数发生器（异或）

 

$$D_1 = Q_3 \oplus Q_4$$

1 2 3 4 5 6 7 8

0001, 1000, 0100, 0010, 1001, 1100, 0110, 1011
0101, 1010, 1101, 1110, 1111, 0111, 0011, 0001

1 8 4 2 9 12 6 11
5 10 13 14 15 7 3 1

0000为非法状态


伪随机数发生器

- 使用特定的反馈函数，对于N位的移位寄存器，我们总是能生成长度为 $2^N - 1$ 的伪随机数序列。


N	F()	N	F()
3	$Q_3 \oplus Q_2$	4	$Q_4 \oplus Q_3$
5	$Q_5 \oplus Q_3$	6	$Q_6 \oplus Q_5$
7	$Q_7 \oplus Q_6$	8	$Q_8 \oplus Q_6 \oplus Q_5 \oplus Q_4$
9	$Q_9 \oplus Q_5$	10	$Q_{10} \oplus Q_7$
11	$Q_{11} \oplus Q_9$	12	$Q_{12} \oplus Q_6 \oplus Q_4 \oplus Q_1$
13	$Q_{13} \oplus Q_4 \oplus Q_3 \oplus Q_1$	14	$Q_{14} \oplus Q_5 \oplus Q_3 \oplus Q_1$
15	$Q_{15} \oplus Q_{14}$	16	$Q_{16} \oplus Q_{15} \oplus Q_{13} \oplus Q_4$

https://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp210.pdf


顺序脉冲发生器

 


○在N位信号上循环产生独热的脉冲信号

 

顺序脉冲发生器（使用集成电路模块）

 


 前端的74LS161被配置成自由计数器，计数的结果作为地址给74LS138译码器作为选择端选通一路输出。



序列信号发生器（使用集成电路模块）

○周期性的输出一个预先设定的信号序列

 

74LS152: 8路选择器。74LS161产生循环计数序列驱动选择器循环选通D₇至D₀。所以，将D₇至D₀连接成需要的信号序列。

序列信号发生器

○周期性的输出一个预先设定的信号序列

00010111


$$D_0 = F(Q_2, Q_1, Q_0)$$

$$101 \rightarrow 011$$

$$D_0 = 1$$

$$D_0 = \overline{Q_0} \cdot \overline{Q_2} + Q_1 \overline{Q_2} + Q_0 \overline{Q_1} Q_2$$

$Q_1 Q_0$	00	01	11	10
0	1	0	1	1
1	0	1	0	0

 

- 移位寄存器
- 计数器
 - 二进制/16进制
 - 十进制
 - 任意进制 $M < N$
 - 任意进制 $M > N$
- 移位计数器
- 伪随机数发生器
- 顺序脉冲发生器
- 序列信号发生器

这里讲的所有常见时序逻辑设计都是**同步逻辑**：所有触发器由同一个时钟信号驱动的电路。

○异步时序逻辑电路

- 异步时序逻辑电路的含义其实是有歧义的
- 所有非同步逻辑电路都曾被称为异步电路


○教材中的异步逻辑电路：一个电路中，触发器不使用同一个时钟。

- 非常狭义，仅仅是同步逻辑电路的一种违反常规的变种

○真实世界中可能被使用的异步电路

- 完全不使用时钟
- 使用基本的RS锁存器或者D-Latch为状态存储单元
- 以事件为驱动的电路网络
- 常见电路形式：
delay-insensitive (DI), speed-independent (SI)
bundled data, self-timed

异步时序逻辑电路分析示例

 

$$\begin{cases} J_0 = K_0 = 1 \\ J_1 = Q'_3, \quad K_1 = 1 \\ J_2 = K_2 = 1 \\ J_3 = Q_1 Q_2, \quad K_3 = 1 \end{cases}$$


$$\begin{cases} Q_0^* = Q'_0 \cdot clk_0 \\ Q_1^* = Q'_3 Q'_1 \cdot clk_1 \\ Q_2^* = Q'_2 \cdot clk_2 \\ Q_3^* = Q_1 Q_2 Q'_3 \cdot clk_3 \end{cases}$$

$$Q^* = JQ' + K'Q$$

$$C = Q_0 Q_3$$

异步时序逻辑电路分析示例

 这里假设输入不接则为高电平是不对的！在电路设计上这个叫
driverless input，综合器会报错，或者接任何逻辑，相当于无关项。




$$\begin{cases} J_0 = K_0 = 1 \\ J_1 = Q'_3, \quad K_1 = 1 \\ J_2 = K_2 = 1 \\ J_3 = Q_1 Q_2, \quad K_3 = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} Q_0^* = Q'_0 \cdot clk_0 \\ Q_1^* = Q'_3 Q'_1 \cdot clk_1 \\ Q_2^* = Q'_2 \cdot clk_2 \\ Q_3^* = Q_1 Q_2 Q'_3 \cdot clk_3 \end{cases}$$

$$Q^* = JQ' + K'Q$$

$$C = Q_0 Q_3$$



异步时序逻辑电路分析示例

 

$$\begin{cases} Q_0^* = Q'_0 \cdot clk_0 \\ Q_1^* = Q'_3 Q'_1 \cdot clk_1 \\ Q_2^* = Q'_2 \cdot clk_2 \\ Q_3^* = Q_1 Q_2 Q'_3 \cdot clk_3 \end{cases} \quad C = Q_0 Q_3$$


clk ₀ 的 顺序	触发器状态				时钟信号				输出 C
	Q ₃	Q ₂	Q ₁	Q ₀	clk ₃	clk ₂	clk ₁	clk ₀	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	1	0	1	1	0
3	0	0	1	1	0	0	0	1	0
4	0	1	0	0	1	1	1	1	0
5	0	1	0	1	0	0	0	1	0
6	0	1	1	0	1	0	1	1	0
7	0	1	1	1	0	0	0	1	0
8	1	0	0	0	1	1	1	1	0
9	1	0	0	1	0	0	0	1	1
10	0	0	0	0	1	0	1	1	0

异步时序逻辑电路分析示例

  

看起来用公式可以仔细并全面地分析该电路，但是，**状态转换图/表其实只是对电路的一个仿真，本质和波形并无二样。**之所以状态转移图能够完备地表达出所有地状态转换，那只是因为该电路的时钟逻辑并没有导致状态转换关系的爆炸。

异步时序逻辑电路分析示例

 

$$\begin{cases} Q_0^* = Q'_0 \cdot clk_0 \\ Q_1^* = Q'_3 Q'_1 \cdot clk_1 \\ Q_2^* = Q'_2 \cdot clk_2 \\ Q_3^* = Q_1 Q_2 Q'_3 \cdot clk_3 \end{cases} \quad C = Q_0 Q_3$$

咱们来分析一下该电路的时钟逻辑（下降沿时钟事件）

$$1 \rightarrow clk_0$$

$$Q_0 \underline{clk_0} \rightarrow clk_1, clk_3$$


$$Q_1 \underline{Q_1^*} clk_1 = Q_1 clk_1 \rightarrow clk_2$$

我们用 Q^t 代表在 $t(clk_0)$ 时刻 Q 的值

$$Q_2^t = \overline{Q_2^{t-1}} clk_2 = \overline{Q_2^{t-1}} Q_1^{t-2} clk_1 = \overline{Q_2^{t-1}} Q_1^{t-2} Q_0^{t-3} clk_0$$

$xxx1 \rightarrow xx1x \rightarrow x0xx \rightarrow x1xx$


异步时序逻辑电路分析示例

 

$$\begin{cases} Q_0^* = Q'_0 \cdot clk_0 \\ Q_1^* = Q'_3 Q'_1 \cdot clk_1 \\ Q_2^* = Q'_2 \cdot clk_2 \\ Q_3^* = Q_1 Q_2 Q'_3 \cdot clk_3 \end{cases} \quad C = Q_0 Q_3$$


$xxxx1 \rightarrow xx1x \rightarrow x0xx \rightarrow x1xx$

对

 


一个状态的到达，是由前面多个时刻的状态决定，而非同步时序逻辑中的上一时刻。

异步时序逻辑电路分析示例

 


$$\begin{cases} Q_0^* = Q'_0 \cdot \text{clk}_0 \\ Q_1^* = Q'_3 Q'_1 \cdot \text{clk}_1 \\ Q_2^* = Q'_2 \cdot \text{clk}_2 \\ Q_3^* = Q_1 Q_2 Q'_3 \cdot \text{clk}_3 \end{cases} \quad C = Q_0 Q_3$$

 $xxx1 \rightarrow 0x1x \rightarrow x0xx \rightarrow x1xx$



 更糟糕的问题，由于一个状态可能由多个路径到达，根据到达的路径不同，该状态的下一状态可能出现分叉。



○异步时序逻辑电路的分析

- 驱动方程可以帮助分析状态的转换
- 状态转换图/表只是在某一种初始条件下对系统的仿真
- 状态很可能取决于当前时刻之前的历史路径而非上一时刻的状态
- 状态转换图在穷举的情况下可能出现分叉，分叉的原因是到达同一状态的历史路径不同
- 异步电路实际是事件驱动电路 (event driven)


○反观同步时序逻辑电路

- 正是由于所有的触发器由同一个时钟驱动，所有的状态都由上一个时刻的状态完全确定，并不需要考虑历史路径


$$Q^* = f(Q)clk$$

(常用) 异步时序逻辑电路 — 计数器

同步

 


异步

 


(常用) 异步时序逻辑电路 —— 计数器 (加法)

同步

 


异步

 


在时钟信号上加组合逻辑的弊病之一：**扩大时钟偏差**

(常用) 异步时序逻辑电路 —— 计数器 (减法)

同步

 


异步

 


在时钟信号上加组合逻辑的弊病之一：**扩大时钟偏差**

(常用) 异步时序逻辑电路 —— 顺序脉冲发生




○ 异步时序逻辑电路的时钟偏差导致了毛刺

 


当 $m > n$ 时， Q_m 的变化滞后于 Q_n 。

 


异步电路的例子(附加)

   

树型仲裁器单元

 

Latch控制单元

 

Latch控制单元的STG

○ (常用) 异步时序逻辑电路


- 不需要严格逻辑推导，能够由现有同步逻辑电路直接推导出的异步逻辑电路形式
- 仍然使用触发器，使用前一级触发器的输出驱动下一级触发器
- 很难严格推导/遍历状态空间
- 当考虑触发器的传输延时时，异步电路造成了时钟偏差
- 时钟偏差可能导致毛刺

○ 当前大规模集成电路的标准实现方法

- 规避异步逻辑电路的使用
- 大部分的功能单元为同步时序逻辑电路
- 为了功耗原因可能使用多时钟
- 不同时钟驱动的触发器之间的连接需要跨时钟域特殊处理
- 特别的电路可能局部使用异步电路设计 (**其设计方法和同步逻辑电路的设计方法区别巨大！**)

- 分析问题，得到问题的状态转换图/表
- 状态化简
 - 如果两个状态在相同的输入下有相同的输出，则可以被合并为同一个状态
- 状态分配
 - 对所有状态进行编码
 - 二进制编码
 - 使用n位编码编码m个不同状态： $2^{n-1} < M \leq 2^n$
 - 独热编码
 - 使用m位编码编码m个不同状态
- 选定触发器类型，确定系统方程
- 电路实现
- 检查电路是否可以自启

时序逻辑电路设计：13计数器

 


○ 使用二进制编码，需要4个编码比特： $2^3 < 13 < 2^4$

		Q_1Q_0	Q_3Q_2		
		00	01	11	10
Q_3Q_2	00	0001/0	0010/0	0100/0	0011/0
01	0101/0	0110/0	1000/0	0111/0	
11	0000/1	XXXX/X	XXXX/X	XXXX/X	
10	1001/0	1010/0	1100/0	1011/0	

时序逻辑电路设计：13计数器

 - 拆分总体卡诺图，得到每一个状态位的卡诺图，并化简卡诺图，得到每一个状态位的状态方程



An overall state transition table for a 13-bit counter. The columns are labeled Q_1Q_0 and the rows are labeled Q_3Q_2 . The cells contain binary values with a slash followed by a value for the next state. An arrow points from the Karnaugh map to this table.

		00	01	11	10	
		00	0001/0	0010/0	0100/0	0011/0
		01	0101/0	0110/0	1000/0	0111/0
		11	0000/1	XXXX/X	XXXX/X	XXXX/X
		10	1001/0	1010/0	1100/0	1011/0

$$Q_3^* = Q_2 Q_1 Q_0 + Q_3 \overline{Q_2}$$

时序逻辑电路设计：13计数器

- 拆分总体卡诺图，得到每一个状态位的卡诺图，并化简卡诺图，得到每一个状态位的状态方程

		Q_1Q_0	Q_3Q_2			
		00	01	11	10	
		00	0	0	1	0
		01	1	1	0	1
		11	0	×	×	×
		10	0	0	1	0

Q_1Q_0	00	01	11	10	
Q_3Q_2	00	0001/0	0010/0	0100/0	0011/0
00	0101/0	0110/0	1000/0	0111/0	
01	0000/1	xxxx/x	xxxx/x	xxxx/x	
11	1001/0	1010/0	1100/0	1011/0	
10					

$$Q_2^* = \overline{Q_2}Q_1Q_0 + \overline{Q_3}Q_2\overline{Q_0} + \overline{Q_3}Q_2\overline{Q_1}$$

Q_1 , Q_0 和Y自行推导。

时序逻辑电路设计：13计数器

○从推导出的状态方程，根据选择的触发器(JK)，推导出触发器驱动方程

$$\begin{cases} Q_3^* = Q_3Q_2' + Q_2Q_1Q_0 \\ Q_2^* = Q_3'Q_2Q_1' + Q_3'Q_2Q_0' + Q_2'Q_1Q_0 \\ Q_1^* = Q_1'Q_0 + Q_1Q_0' \\ Q_0^* = Q_3'Q_0' + Q_2'Q_0' \\ C = Q_3Q_2 \end{cases}$$

JK触发器的特性方程：

$$Q^* = J\bar{Q} + \bar{K}Q$$

关于Q的ite分解

$Q_0Q_1Q_2Q_3$ 无关项

$$\begin{cases} Q_3^* = Q_3Q_2' + Q_2Q_1Q_0(Q_3 + Q_3') = (Q_2Q_1Q_0)Q_3' + Q_2'Q_3 \\ Q_2^* = (Q_0Q_1)Q_2' + (Q_3'(Q_1Q_0)')Q_2 \\ Q_1^* = Q_0Q_1' + Q_0'Q_1 \\ Q_0^* = (Q_3' + Q_2')Q_0' + 1' \cdot Q_0 = (Q_3Q_2)'Q_0' + 1'Q_0 \end{cases}$$


$$\begin{cases} J_3 = Q_2Q_1Q_0, & K_3 = Q_2 \\ J_2 = Q_1Q_0, & K_2 = (Q_3'(Q_1Q_0)')' \\ J_1 = Q_0, & K_1 = Q_0 \\ J_0 = (Q_3Q_2)', & K_0 = 1 \end{cases}$$



时序逻辑电路设计：13计数器



○根据触发器驱动方程，
设计电路
 
$$\begin{cases} J_3 = Q_2 Q_1 Q_0, & K_3 = Q_2 \\ J_2 = Q_1 Q_0, & K_2 = (Q'_3(Q_1 Q_0)')' \\ J_1 = Q_0, & K_1 = Q_0 \\ J_0 = (Q_3 Q_2)', & K_0 = 1 \end{cases}$$
$$C = Q_3 Q_2$$



时序逻辑电路设计：13计数器

○画出完整的状态转换图，检查是否能够自启

  


时序逻辑电路设计：簇发检测器

○设计一个串行数据检测器，当连续输入3个或以上的1时输出1，其他为0。


○定义状态： S_n 表示连续检测到n个输入1周期

S^*/Y	S_0	S_1	S_2	S_3
0	$S_0/0$	$S_0/0$	$S_0/0$	$S_0/0$
1	$S_1/0$	$S_2/0$	$S_3/1$	$S_3/1$

 


○简化状态转换图

○ S_2 和 S_3 的输入和输出一致，因而可以合并

 

$$2^1 < 3 < 2^2$$

 


时序逻辑电路设计：簇发检测器

○拆分整体卡诺图

		$Q_1 Q_0$	00	01	11	10	
		X	0	00/0	00/0	$\times \times / \times$	00/0
		X	1	01/0	10/0	$\times \times / \times$	10/1
		$Q_1 Q_0$	00	01	11	10	
		X	0	0	0	\times	0
		X	1	0	(1)	(\times)	1

		$Q_1 Q_0$	00	01	11	10	
		X	0	0	0	\times	0
		X	1	0	(1)	(\times)	1
		$Q_1 Q_0$	00	01	11	10	
		X	0	0	0	\times	0
		X	1	0	0	(\times)	1

		$Q_1 Q_0$	00	01	11	10	
		X	0	0	0	\times	0
		X	1	1	0	\times	0
		$Q_1 Q_0$	00	01	11	10	
		X	0	0	0	\times	0
		X	1	0	0	(\times)	1

 

		$Q_1 Q_0$	00	01	11	10	
		X	0	0	0	\times	0
		X	1	0	0	(\times)	1
		$Q_1 Q_0$	00	01	11	10	
		X	0	0	0	\times	0
		X	1	0	0	(\times)	1

$$\begin{aligned}Q_1^* &= X(Q_1 + Q_0) \\&= XQ_0\overline{Q_1} + XQ_1\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}Q_0^* &= X\overline{Q_1} \cdot \overline{Q_0} \\&= X\overline{Q_1} \cdot \overline{Q_0} + 0 \cdot Q_0\end{aligned}$$

$$Y = XQ_1$$



时序逻辑电路设计：簇发检测器

○构建电路实现

$$\begin{aligned}Q_1^* &= X(Q_1 + Q_0) \\&= XQ_0\overline{Q_1} + XQ_1\end{aligned}$$


$$\begin{aligned}Q_0^* &= X\overline{Q_1} \cdot \overline{Q_0} \\&= X\overline{Q_1} \cdot \overline{Q_0} + 0 \cdot Q_0\end{aligned}$$

$$Y = XQ_1$$

 
 


时序逻辑电路设计：簇发检测器

○检查状态转换图是否自启

 

○其实，二进制编码并非最优

  


时序逻辑电路设计：贩卖机

○设计一个饮料贩卖机，售价1.5元，每次接受一个硬币（1元/05毛）。如果投入1.5元，给一杯饮料。如果投入2元，吐出5毛。

- A: 投入1元硬币
- B: 投入5毛硬币
- Y: 给饮料
- Z: 退还5毛硬币

		AB	Q ₁ Q ₀			
		00	01	11	10	
		00	00/00	01/00	XX/XX	10/00
		01	01/00	10/00	XX/XX	00/10
		11	XX/XX	XX/XX	XX/XX	XX/XX
		10	10/00	00/10	XX/XX	00/11

书错了

 

时序逻辑电路设计：贩卖机

○得出系统方程

$$\begin{cases} Q_1^* = Q_1 A' B' + Q_1' Q_0' A + Q_0 B \\ Q_0^* = Q_1' Q_0' B + Q_0 A' B' \end{cases}$$

$$\begin{cases} D_1 = Q_1 A' B' + Q_1' Q_0' A + Q_0 B \\ D_0 = Q_1' Q_0' B + Q_0 A' B' \end{cases}$$

$$\begin{cases} Y = Q_1 B + Q_1 A + Q_0 A \\ Z = Q_1 A \end{cases}$$



		AB		
		Q ₁ Q ₀	00	01
		00	00/00	01/00
		01	01/00	10/00
		11	xx/xx	xx/xx
		10	10/00	00/10
			xx/xx	xx/xx
			xx/xx	00/11

时序逻辑电路设计：贩卖机

$$\begin{cases} Q_1^* = Q_1 A' B' + Q_1' Q_0' A + Q_0 B \\ Q_0^* = Q_1' Q_0' B + Q_0 A' B' \end{cases}$$


$$\begin{cases} D_1 = Q_1 A' B' + Q_1' Q_0' A + Q_0 B \\ D_0 = Q_1' Q_0' B + Q_0 A' B' \end{cases}$$
  
$$\begin{cases} Y = Q_1 B + Q_1' A + Q_0 A \\ Z = Q_1 A \end{cases}$$




时序逻辑电路的自启设计

 时序逻辑电路设计的最后一步是电路的自启检查，如果电路的状态转移图显示电路不可自启，则需要通过自启设计改进时序逻辑电路，使其可以自启。




可自启

 

不可自启

自启设计示例：7计数器

 

$Q_1 \backslash Q_2Q_3$	00	01	11	10
0	xxx	100	001	101
1	010	110	011	111

$Q_1 \backslash Q_2Q_3$	00	01	11	10
0	x	1	0	1
1	0	1	0	1

$Q_1 \backslash Q_2Q_3$	00	01	11	10
0	x	0	0	0
1	1	1	1	1

$Q_1 \backslash Q_2Q_3$	00	01	11	10
0	x	0	1	1
1	0	0	1	1

$$Q_1^* = Q_2 \oplus Q_3$$

$$Q_2^* = Q_1$$


$$Q_3^* = Q_2$$

自启讨论卡诺图中的无关项。

如果无关项被覆盖，下一状态是1，如果没有被覆盖，则下一状态是0。

对于上面的卡诺图，状态000的下一状态仍然是000，不能转到有效状态。

自启设计示例：7计数器

 

$Q_1 \backslash Q_2Q_3$	00	01	11	10
0	xxx	100	001	101
1	010	110	011	111

$Q_1 \backslash Q_2Q_3$	00	01	11	10
0	x	0	0	0
1	1	1	1	1

$$Q_2^* = Q_1$$

$Q_1 \backslash Q_2Q_3$	00	01	11	10
0	x	0	0	0
1	1	1	1	1

$$Q_2^* = Q_1 + \overline{Q_2} \cdot \overline{Q_3}$$

修改 Q_2^* , 覆盖一个无关项, 迫使无关项000的下一状态为010。

自启设计示例：7计数器



$$Q_1^* = Q_2 \oplus Q_3$$

$$Q_2^* = Q_1 + \overline{Q_2} \cdot \overline{Q_3}$$


$$Q_3^* = Q_2$$

$$J_1 = Q_2 \oplus Q_3, \quad K_1 = (Q_2 \oplus Q_3)'$$
  
$$\begin{cases} J_2 = (Q'_1 Q_3)' , & K_2 = Q'_1 \\ J_3 = Q_2 , & K_3 = Q'_2 \end{cases}$$




自启设计示例：3位循环计数器

 

		$Q_2 Q_3$	Q_1		
		00	01	11	10
Q_1	0	XXX	100	XXX	001
	1	010	XXX	XXX	XXX

 
$$\begin{cases} Q_1^* = Q_3 \\ Q_2^* = Q_1 \\ Q_3^* = Q_2 \end{cases} \quad \longrightarrow$$



自启设计示例：3位循环计数器

$Q_1 \backslash Q_2 Q_3$	00	01	11	10
0	xxx	100	xxx	001
1	010	xxx	xxx	xxx


$Q_1 \backslash Q_2 Q_3$	00	01	11	10
0	000	100	101	001
1	010	110	111	011

 


$Q_1 \backslash Q_2 Q_3$	00	01	11	10
0	1 0 0	1 0 0	0 0 1	0 0 1
1	0 1 0	0 1 0	0 1 1	0 1 1

只变了 Q_1 的逻辑

 
$$Q_1^* = \overline{Q_1} \cdot \overline{Q_2}$$



自启设计示例：3位循环计数器

 


$Q_1 \backslash Q_2 Q_3$	00	01	11	10
0	1 0 0	1 0 0	0 0 1	0 0 1
1	0 1 0	0 1 0	0 1 1	0 1 1

 

自启的实际意义（附加）

 - 自启：当电路处于一个非法状态时，可以在有限时间内，返回到有效状态。
- 自我启动？实际电路是可以的，仿真当中却不一定。
 - 在仿真中，所有的触发器的默认初始值为X，未知状态
 - 下面的计数器在仿真中不会跳出默认初始状态“xxx”！



X状态的传递规则（附加）

- X代表未知状态，在仿真中是信号的初始状态

$$\bar{x} = x$$

$$x \cdot 1 = x$$

$$x \cdot 0 = 0$$

$$x \cdot x = x$$

$$x + 1 = 1$$


$$x + 0 = x$$

$$x + x = x$$

$$x \oplus 1 = x$$

$$x \oplus 0 = x$$

$$x \oplus x = x$$

 

- 对于上面的电路，正确仿真：

- 添加异步复位/置位

- 在仿真开始时强制赋值（使用force语句）

X状态的传递规则（附加）

○ X代表未知状态，在仿真中是信号的初始状态

$$\bar{x} = x$$

$$x \cdot 1 = x$$

$$x \cdot 0 = 0$$

$$x \cdot x = x$$

$$x + 1 = 1$$


$$x + 0 = x$$

$$x + x = x$$

$$x \oplus 1 = x$$

$$x \oplus 0 = x$$

$$x \oplus x = x$$

 

○ 上面的电路，当x=0持续两个周期，可以脱离x状态

- 分析问题，得到问题的状态转换图/表
- 状态化简
 - 如果两个状态在相同的输入下有相同的输出，则可以被合并为同一个状态
- 状态分配
 - 对所有状态进行编码
 - 二进制编码
 - 使用n位编码编码m个不同状态： $2^{n-1} < M \leq 2^n$
 - 独热编码
 - 使用m位编码编码m个不同状态
- 选定触发器类型，确定系统方程
- 电路实现
- 检查电路是否可以自启以及自启的设计
 - 没有被覆盖的为0，覆盖了为1。
 - 通过修改无关项的取值，改变状态转换图。

○时序逻辑电路的系统方程

- 触发器驱动方程、触发器特性方程、输出方程
- 状态转换表、状态转换图、自启

○常用时序逻辑

- 移位寄存器、计数器、移位计数器、伪随机数发生器、顺序脉冲发生器、序列信号发生器
- 任意数制计数器

○异步时序逻辑（附加）

○同步时序逻辑的设计

- 分析问题、状态设计、确定系统方程、设计电路
- 自启设计、仿真自启（X状态传递）

任何问题？

第六章习题：

7, 8, 15, 16, 17, 22, 26, 29, 32, 33。

○分析电路的状态转换图。检查电路是否自启，如果不能，如何修正？

